

Part A, #1

$$V_i = 5V ; V_o = -\frac{R_S}{R_x} V_i$$

@R1 (bit through $1k\Omega$) $R_x = R_1 = 1k\Omega$

$$V_o = -\frac{500}{1000} (5) = -2.5V$$

@R2 (bit through $R_2 = 2k\Omega$)

$$V_o = -\frac{500}{2000} (5) = -1.25V$$

@R3 (bit through $R_3 = 4k\Omega$)


$$V_o = -\frac{500}{4000} (5) = -0.625V$$

@R4 (bit through $R_4 = 8k\Omega$)

$$V_o = -\frac{500}{8000} (5) = -0.3125V$$

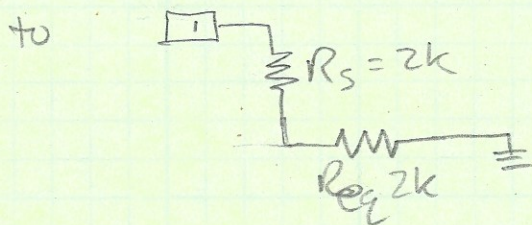Part B, #1

@Bit through $R_S \Rightarrow$ (1000) Thevenin can collapse down




no voltage div,

$$V_o = \frac{2k}{2k+2k} V_{in}$$

$$= \frac{1}{2} (5)$$



$$V_o = 2.5V$$

to

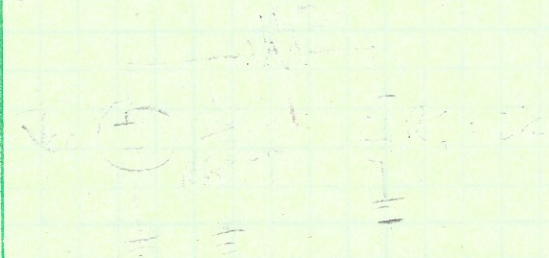


@R7 $\Rightarrow V_o = \frac{2k}{2k+2k} V_{in} \Rightarrow$

@ R6

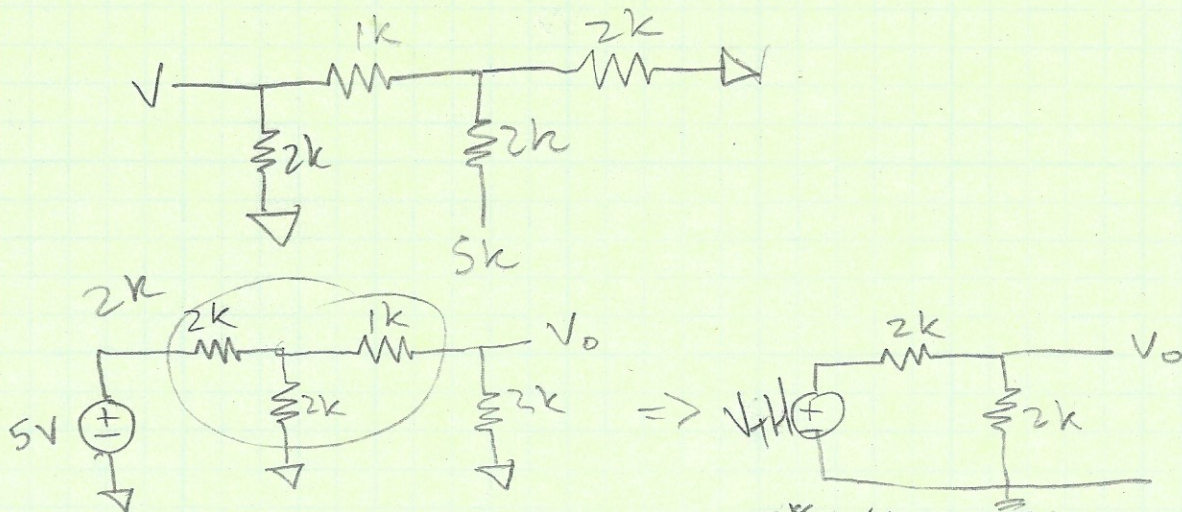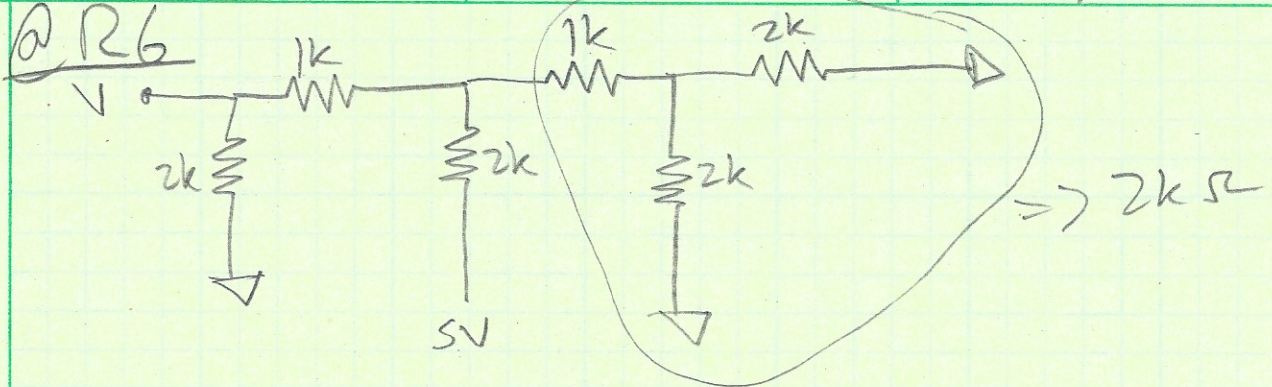


@ R6

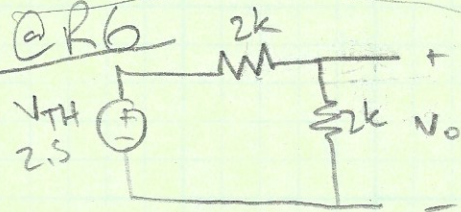

$$V_{TH} = \frac{2k}{2k+2k}(5) = 2.5V$$


$$V_0 = \frac{2k}{2k+2k}(2.5) = 1.25V$$

You can repeat this @ R7

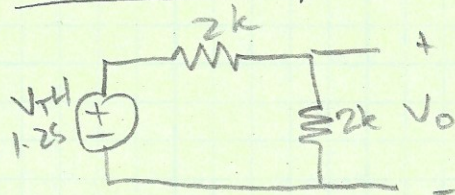

$$V_0 = \frac{2k}{2k+2k}(1.25) = 0.625V$$

You can repeat this @ R8

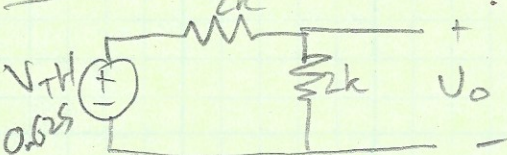

$$V_0 = \frac{2k}{2k+2k}(0.625) = 0.3125V$$